

Projeto de Excelência de Microeletrônica

Segundo Exercício de System Verilog

Aluno: Laerty Santos da Silva

Respostas

Questão 01:

Q1.sv

```
module Q1(input swap, enable, clock,
          output logic[3:0] outputUp, outputDown);
    logic[3:0] inputUp, inputDown, inputEnableUp, inputEnableDown;

    always_ff @(posedge clock) begin
        outputUp <= inputUp;
        outputDown <= inputDown;
    end

    always_comb begin
        if(swap) begin
            inputEnableUp <= outputDown;
            inputEnableDown <= outputUp;
        end
        else begin
            inputEnableUp <= outputUp + 4'd1;
            inputEnableDown <= outputDown - 4'd1;
        end

        if(enable) begin
            inputUp <= inputEnableUp;
            inputDown <= inputEnableDown;
        end
        else begin
            inputUp <= outputUp;
            inputDown <= outputDown;
        end
    end
end
endmodule
```

Teste.sv

```
module Teste;
    logic Swap , Enable , Clock;

    logic [ 3 : 0 ] DownCountS , UpCountS;

    UpDownCount Test(.Swap(Swap ), .Enable(Enable), .Clock(Clock),
    .DownCountS(DownCountS), .UpCountS(UpCountS));

    initial begin
        $dumpfile("dump.vcd");
        $dumpvars(1);
        Swap = 0;
        Enable = 0;
        Clock = 0;
    end
endmodule
```

```

repeat(1000) #10 Clock = ~Clock;

end
initial begin
    #15 Enable = 1;
    #30 Enable = 0;
    #20 Enable = 1;

end
initial repeat(1000) begin
    #100 Swap = 1;
    #15 Swap = 0;

end
endmodule

```

Questão 02:

Q2.sv

```

module Q2(input clock, output logic f, output logic[8:0] count);
    logic[8:0] inputCount;
    logic inputF;
    always_ff @(posedge clock) begin
        f <= inputF;
        count <= inputCount;
    end

    always_comb begin
        if(count==9'd499)
            inputCount = 9'd0;
        else
            inputCount = count + 9'd1;

        if(count>9'd19 && count<9'd90)
            inputF = 1'd0;
        else
            inputF = 1'd1;
    end
end
endmodule

```

/* Se a frequência de entrada for 100 MHz, como são 500 ciclos de clock, então a frequência de saída será de 0,2 MHz*/


 


Figura 1 - Sinal *f* em função do número de contagem


Tabela 1 - Sinal *f* em função do número de contagem

Count	<i>f</i>
0	1
20	1
21	0
90	0
91	1
499	1


Questão 03:

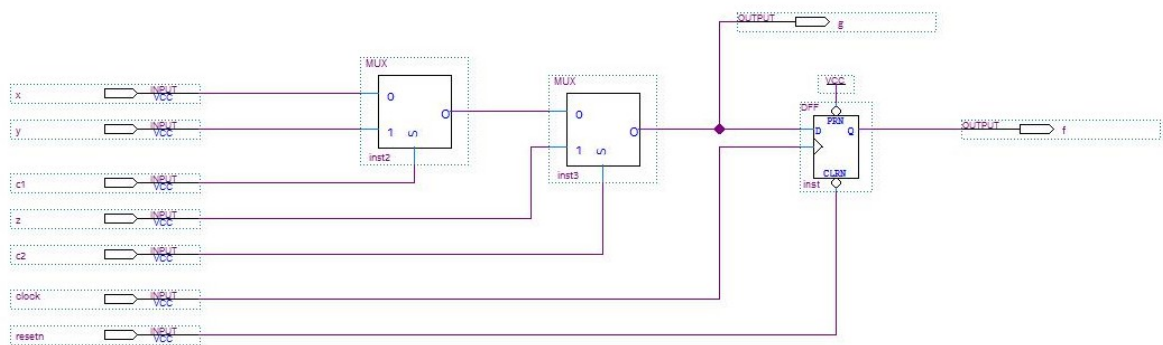

Questão 04:

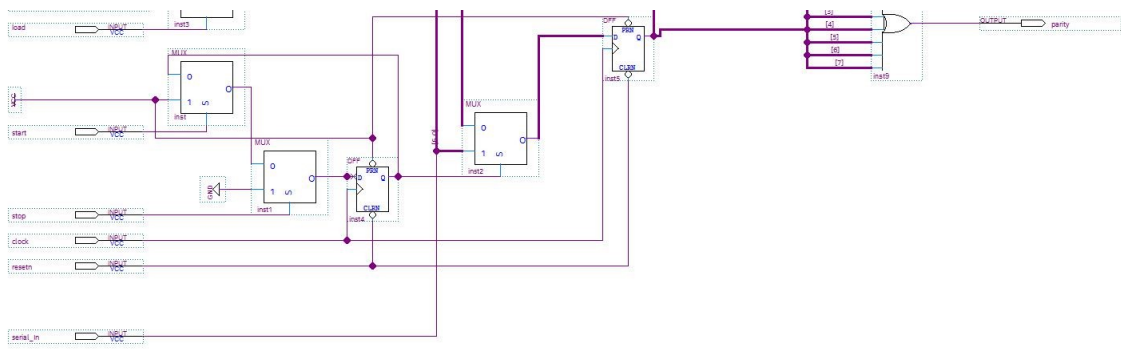

Questão 05:

 

Q5.sv

```
module Q5 (input logic resetn, clock, input logic[7:0] data_in, output
logic[2:0] msb);
    integer i;
    always_ff @(posedge clock or negedge resetn)
    begin
        if(!resetn) begin
            msb <= 3'b000;
        end
        else begin
            i = 3'd0;
            while (i<=3'd7) begin
                if (data_in[i]) msb <= i;
                i = i + 3'd1;
            end
        end
    end
end
endmodule
```

/* O código da questão é sintetizável e como pode ser visto, o laço for pode ser trocado por um while porque se tem um número limitado de repetições.*/

Questão 06:


 
 


Figura 8 - Sinal f e g em função do número de contagem

Tabela 2 - Sinal f e g em função do número de contagem

Count	f	g
0	1	0
51	1	0
52	0	0
151	0	0
152	0	1
250	0	1
251	1	1


Questão 07:

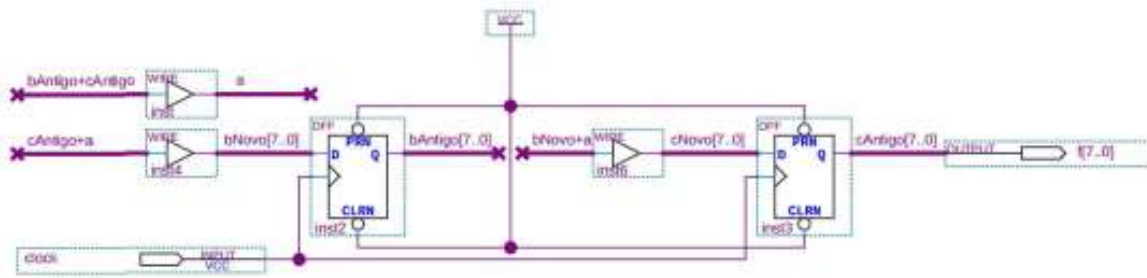

No circuito em estudo, a variável “a” recebe o resultado soma dos valores antigos de “b” e “c” devido ao fato de ter-se utilizado uma atribuição não bloqueante. Por sua vez, a variável “b” recebe a soma de “a” e o “c” antigo e a variável “c” enfim recebe os valores atualizados de “b” e de “a”.


Sendo assim, será necessária a utilização de um flip-flop para a variável “b”, pois, em alguns momentos, será necessário usar tanto o valor antigo quanto o atualizado dessa mesma variável.

Questão 08:

 

Muito similar à questão anterior, com a diferença que a variável “c” receberá o valor antigo de “b” ao invés do atualizado.

Questão 09:

 

Novamente similar às anteriores, sendo que nesta questão foi preciso adicionar um flip-flop para servir com registrador da variável “a”, para que seja possível utilizar o seu valor antigo e seu valor atualizado. Essa variável, só recebe a soma dos valores antigos de “b” e “c” ao final de todas as operações, exigindo que todas as operações com o “a” antigo sejam realizadas antes de armazenar o resultado da soma nessa variável.

Sendo assim, pudemos perceber que sempre que um circuito precise tanto do valor antigo quanto do atualizado de uma variável, devemos usar um flip-flop para armazenar essa variável.


Questão 10:

Q10.sv

```
module Q10(input clock, output logic s1, s2);
    logic[12:0] cont;
    always_ff @(negedge clock) begin
        if(cont == 13'd4599)
            cont <= 13'd0;
        else
            cont <= cont + 13'd1;

        if(cont >= 13'd3849 && cont < 13'd4149)
            s1 <= 13'd0;
        else
            s1 <= 13'd1;

         if(cont >= 13'd3199 && cont < 13'd3799)
            s2 <= 13'd0;
        else
            s2 <= 13'd1;
    end
endmodule
```



Observações: Os arquivos referentes à resolução deste exercício podem ser encontrado no link:

https://github.com/laerty/Laerty_Ex02_SV.